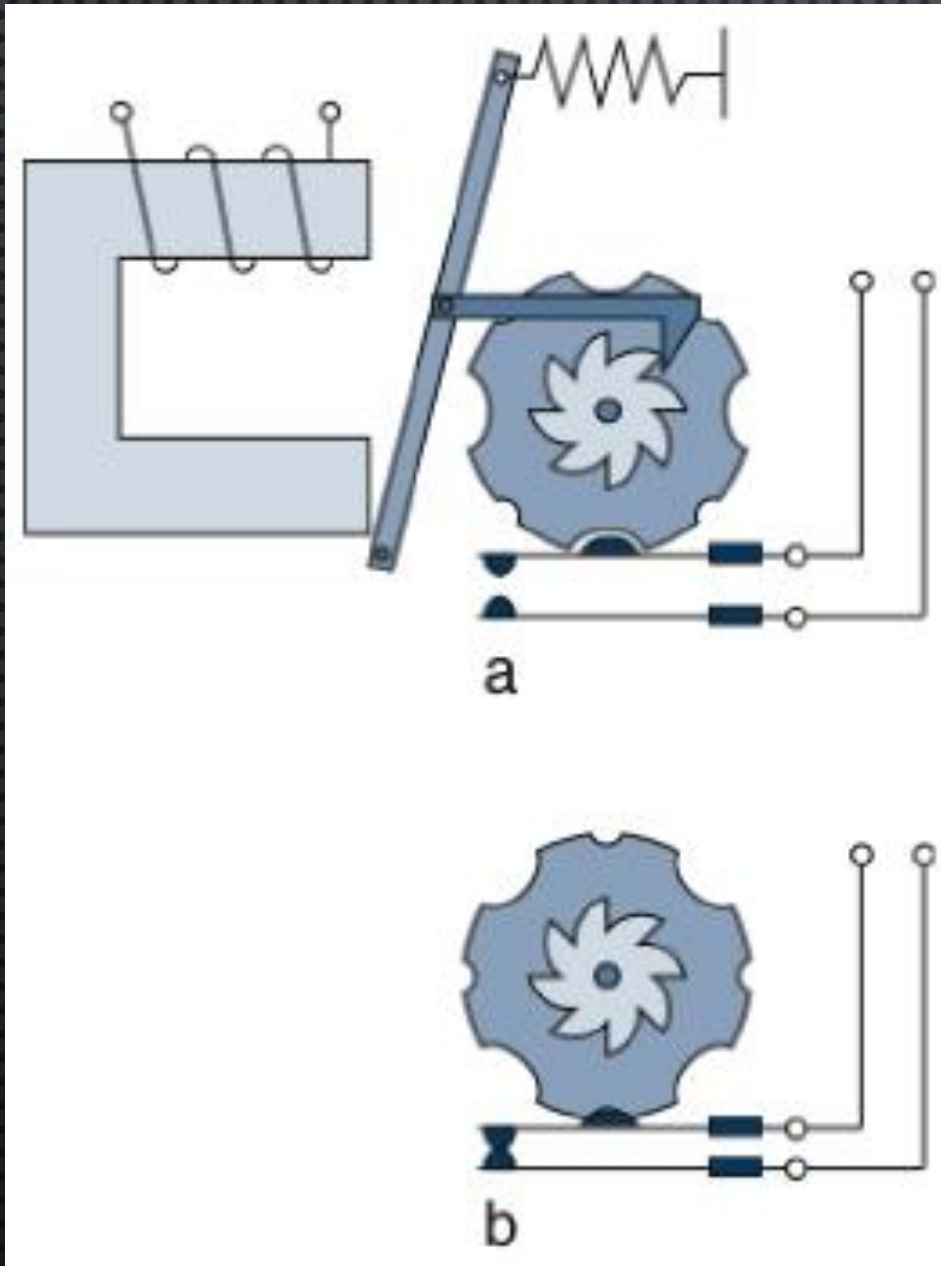


IMPULSSCHAKELAAR INTERACTIEF

CARL MAEGERMAN




De samenstelling van een eenvoudige impulsschakelaar




1. Spoel krijgt een puls via een drukknop
2. Stroom door de spoel wekt een magnetisch veld op
3. Anker trekt aan
4. Wieltje verdraait 45°
5. Contact wisselt van toestand




Schakelen van een impulsschakelaar

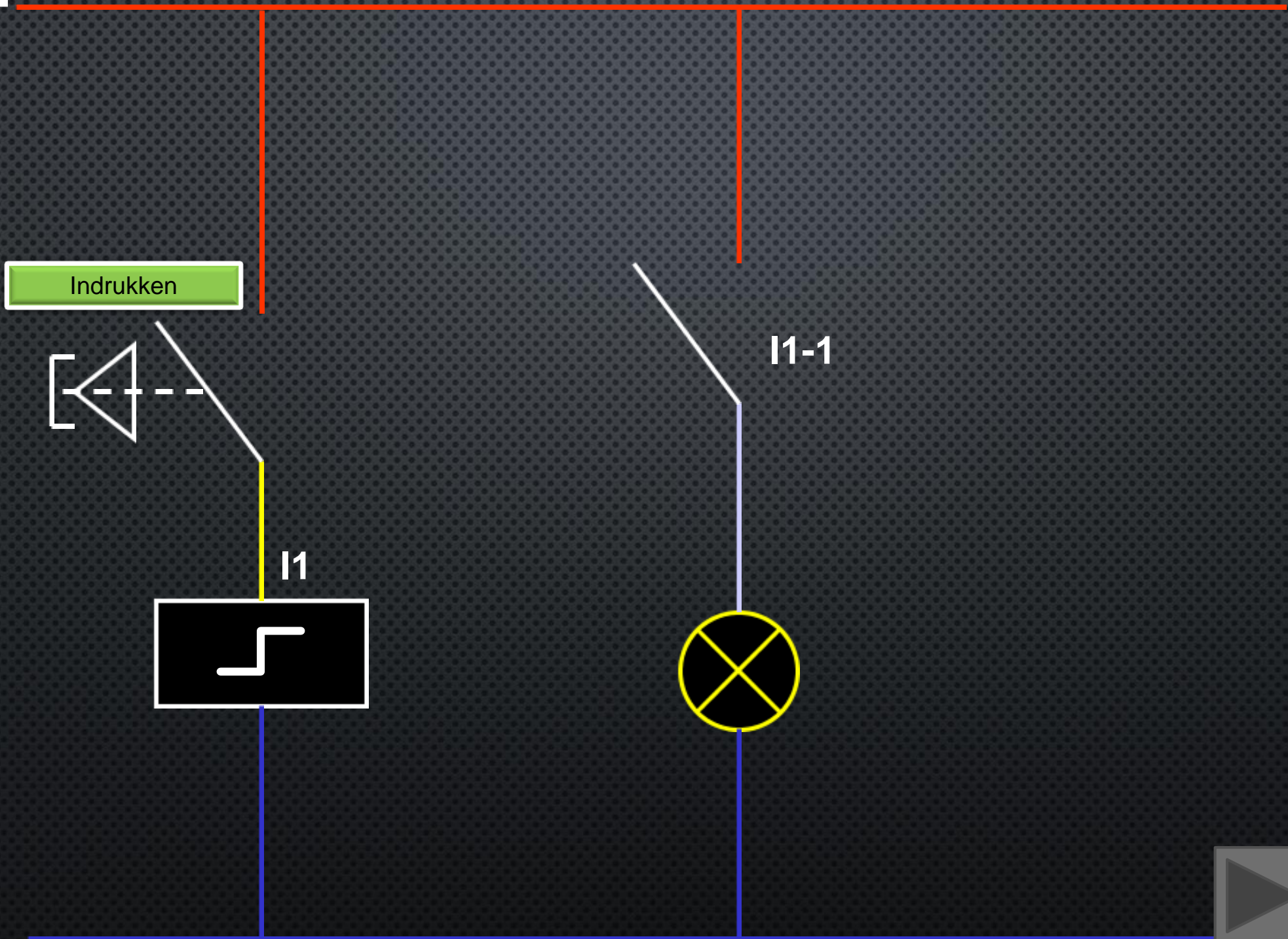

Schakelen van een impulsschakelaar

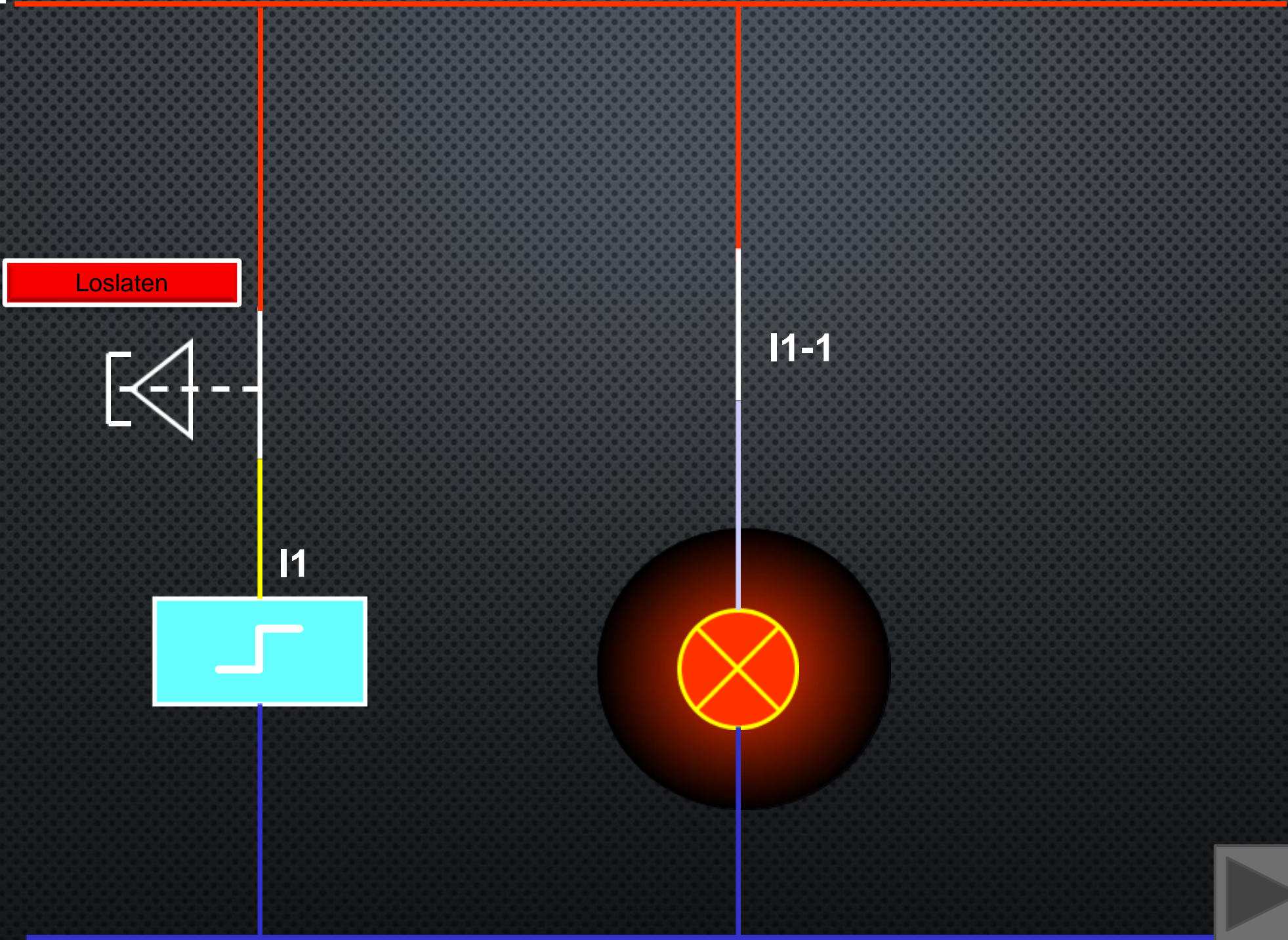

Schakelen van een impulschakelaar

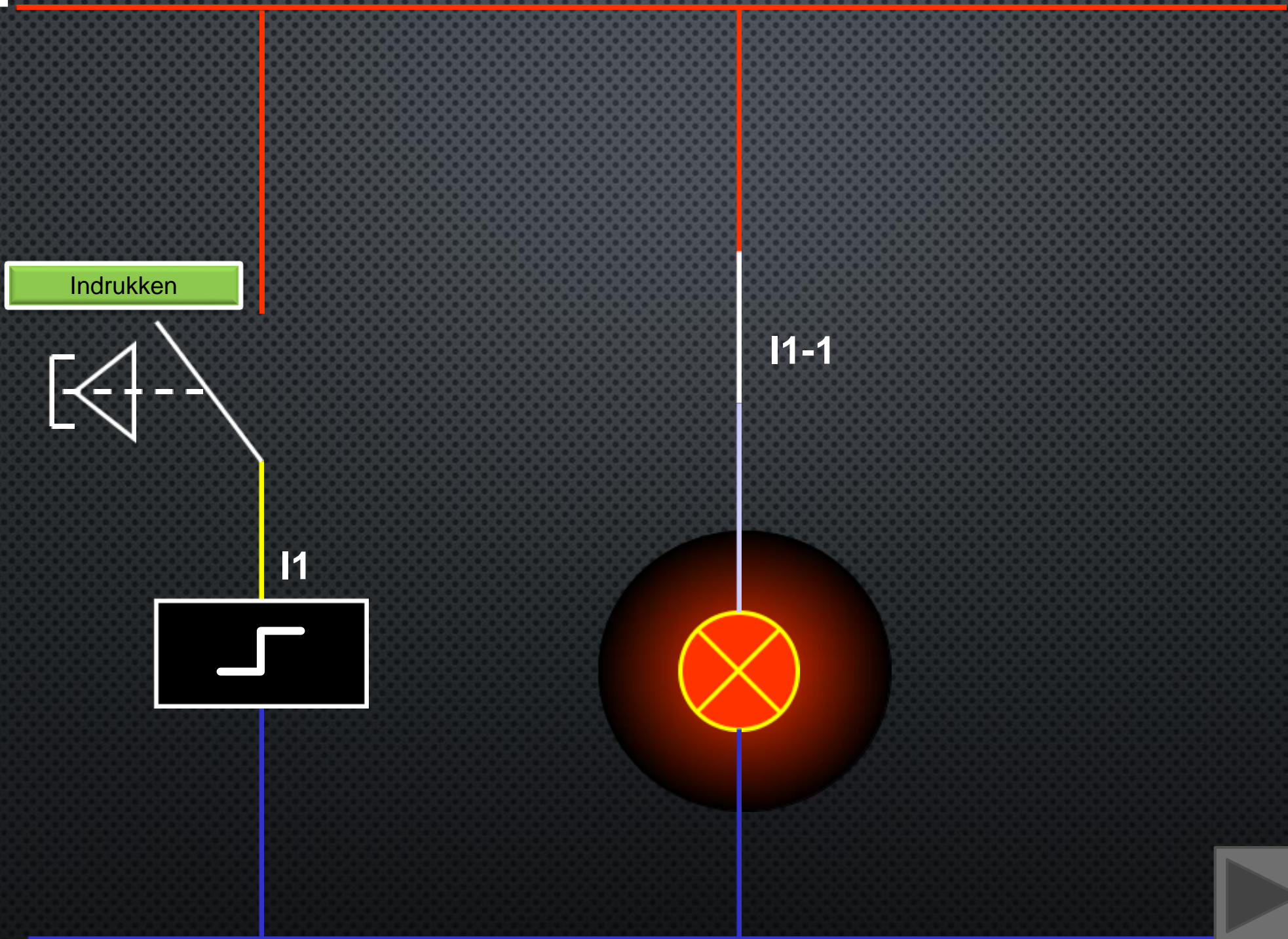

Schakelen van een impulschakelaar



Loslaten



I1



I1-1



EINDE

[TERUG NAAR HET BEGIN VAN DE PRESENTATIE](#)